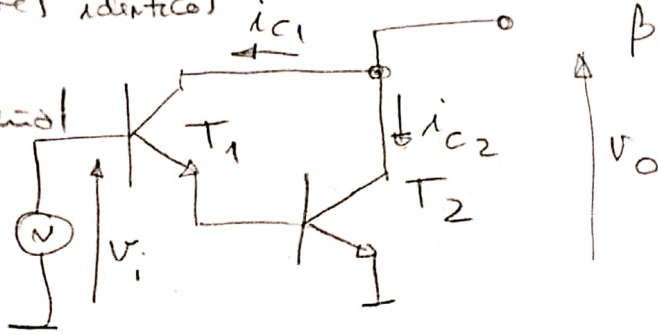


# Cálculo $R_{oc}$ DARLINGTON

Transistores idénticos

MAD


pequeña señal



$$\begin{aligned} \Gamma_{\mu} &= \infty \\ \Gamma_x &= 0 \\ \beta_1 &= \beta_2 \end{aligned}$$

$$R_{ocD} = \frac{2}{3} r_{o2} \quad (1)$$

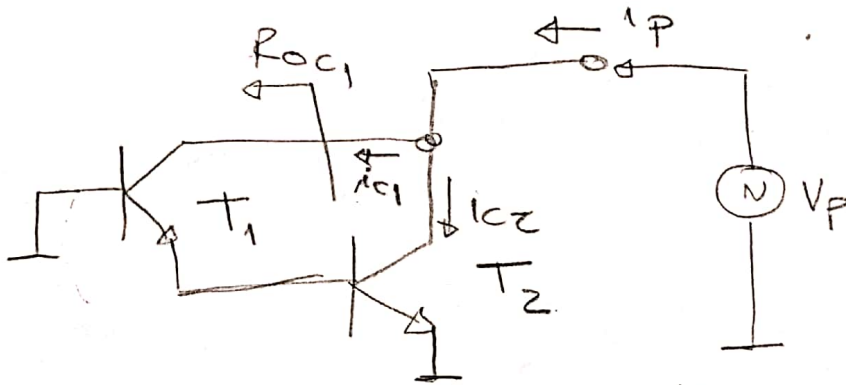
$$\begin{aligned} i_{c1} &= i_{c2} / \beta \\ I_{cQ1} &= \frac{I_{cQ2}}{\beta} \\ \Gamma_{\pi 1} &= \beta \Gamma_{\pi 2} \\ r_{o1} &= \beta r_{o2} \\ g_{m1} &= \frac{g_{m2}}{\beta} \end{aligned}$$



$\Gamma_1$  realimentado por emisor ( $R_{E1} = \Gamma_{\pi 2}$ ) aplico fórmula simplificada

$$\begin{aligned} R_{oc1} &= r_{o1} (1 + g_{m1} \Gamma_{\pi 2}) = \beta r_{o2} \left( 1 + \frac{g_{m2} \Gamma_{\pi 2}}{\beta} \right) = \\ &= \beta r_{o2} \left( 1 + \frac{\beta 1}{\beta 1} \right) = 2\beta r_{o2} \end{aligned}$$

2

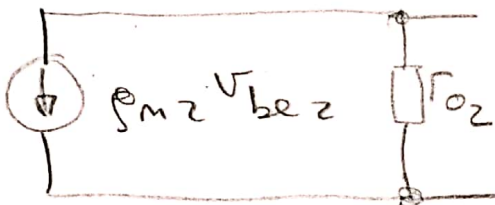


$$v_{be2} = \frac{V_P}{R_{oc1}} \cdot \Gamma_{\pi 2}$$

$$g_{m2} v_{be2} = \beta \cdot \frac{V_P}{R_{oc1}} = \frac{V_P}{\frac{R_{oc1}}{\beta}}$$

$$\frac{V_P}{i_s} = \frac{V_P}{\frac{V_P \cdot \beta}{R_{oc1}}} = \frac{R_{oc1}}{\beta} = \frac{2\beta r_{o2}}{\beta} = 2r_{o2}$$

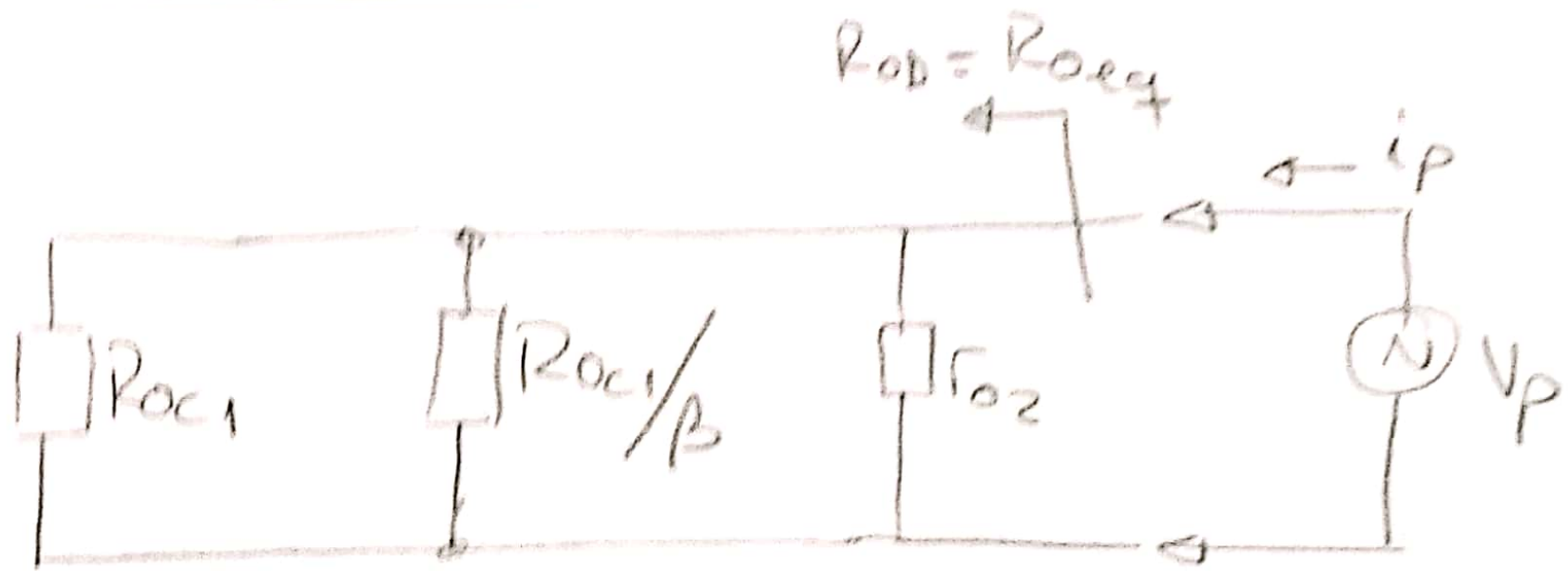↑ Resistencia representativa del generador controlado -



$$\begin{aligned}
 \underline{R_{OD} = R_{Oeq}} &= R_{OC1} \parallel \frac{R_{OC1}}{\beta} \parallel r_{O2} = \\
 &\approx \frac{R_{OC1}}{\beta} \parallel r_{O2} = \frac{2\beta r_{O2}}{\beta} \parallel r_{O2} = \\
 &= \frac{2 \cdot r_{O2} \cdot r_{O2}}{2r_{O2} + r_{O2}} = \frac{2 \cancel{r_{O2}} \cdot r_{O2}}{\cancel{r_{O2}} (2 + 1)} = \underline{\underline{\frac{2}{3} r_{O2}}}
 \end{aligned}$$

# Modelo híbrido $\pi$

3

