

$$TBJ \begin{cases} r_x = 100 \\ \beta = 100 \\ V_A = 100V \end{cases}$$


$$RG = \frac{RG_1 \cdot R_{OOK}}{RG_1 + 100k}$$



• $V_E = 0$

$$\bullet V_B = V_E + 0,7 = -6,3V$$

$$\bullet I_B = I_D$$

$$V_{DS} = V_D - V_S$$

- $V_B = V_S$

$$V_{DS} = 10 + 6,3 = 16,3V$$

$$I_D = I_{DSS} \cdot \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2 (1 + \lambda V_{DS})$$

sin consider λ

$$V_{GS} = 1,5$$

considerando λ :

$$V_{os} = \left(1 - \sqrt{\frac{I_0}{(1 + \lambda V_{os}) I_{DSS}}} \right) V_p$$


$$V_{GS} = -1,5 \text{ V}$$

$$V_G - V_S = V_{GS}$$

$$V_G = V_{GS} + V_S = -1,5V - 6,3V.$$

$$V_G = -7,8V$$

Ahorz

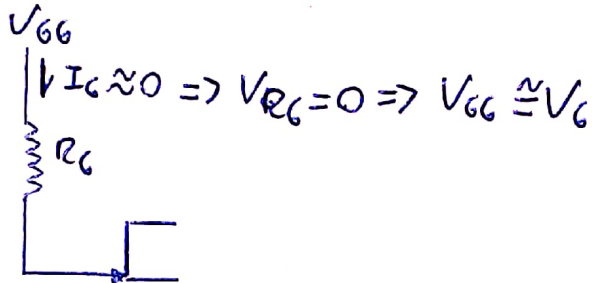


$$-7,8 = -10 \cdot \frac{R_{G1}}{100K + R_{G1}}$$

$$-7,8 \cdot 100K - 7,8 \cdot R_{G1} = 10R_{G1}$$

$$-7,8 \cdot 100K = R_{G1}(-2,2)$$

$$R_{G1} = 354545 \Omega$$

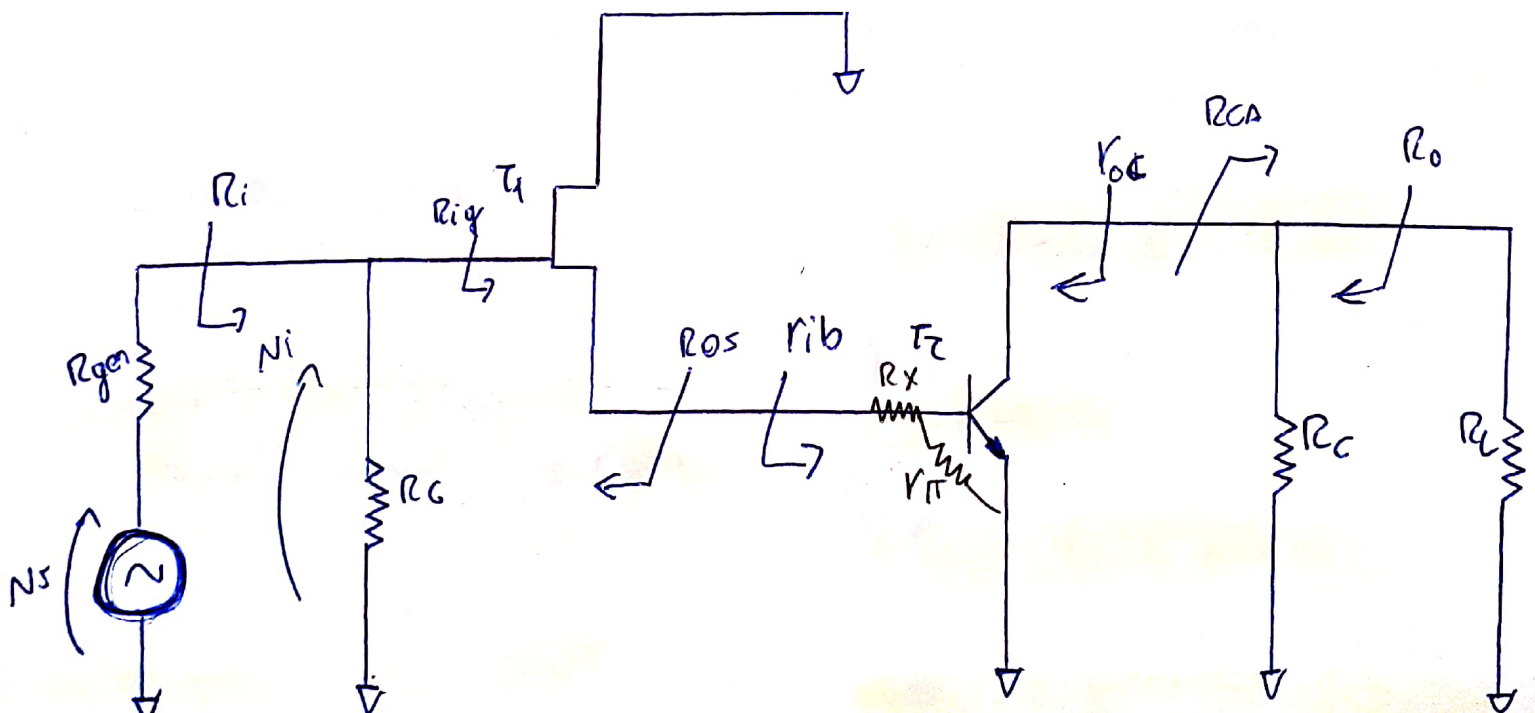

Transistor 1

$$g_{m1} = \frac{2}{V_p} (I_{DQ} \cdot I_{DSS})^{1/2} = 1,2 \frac{\text{mA}}{\text{V}}$$

$$r_{ds} = \frac{1}{\lambda \cdot I_{DQ1}} = \frac{1}{0,01 \text{ V}^{-1} \cdot 0,1 \text{ mA}} = 1 \text{ M}\Omega$$

$$r_{gs} = \infty$$

~~$$R_{eq} = r_{gs} + \beta_{FET} \cdot r_{ib} = \infty$$~~

$$A_{v1} = \frac{V_o^*}{V_i} = \frac{g_{m1} \cdot r_{gs} \cdot r_{ib}}{N_i}$$

$$= \frac{g_{m1} \cdot r_{ib}}{N_i} \cdot \frac{N_{gs} \cdot r_{gs}}{r_{gs} + g_{m1} r_{gs} \cdot r_{ib}}$$

(B_{FET})

$$A_{v1} = g_{m1} \cdot r_{ib} \cdot \frac{1}{1 + g_{m1} r_{ib}}$$

$$A_{v1} = \frac{1,2 \frac{\text{mA}}{\text{V}} \cdot 350}{1 + 1,2 \frac{\text{mA}}{\text{V}} \cdot 350} = 0,3$$

$$r_{ig} = r_{gs} + \beta_{FET} \cdot r_{ib} = \infty$$

$$r_i = r_{ig} // R_G \cong R_G = 78 \text{ K}\Omega$$

Transistor 2

$$g_{m2} = \frac{I_{CQ2}}{V_{th}} = 3,86 \frac{\text{mA}}{\text{V}}$$

$$r_o = 10.000 \Omega$$

$$r_{\pi} = 250 \Omega$$

$$r_x = 100 \Omega$$

↑ hay que usarlo :
me olvide de considerarlo

La necesito para A_{v1}

$$r_{ib} = 350 \Omega$$

$$A_{v2} = \frac{V_o}{V_i^*} = - \frac{g_{m2} \cdot N_{bc} \cdot R_{eq2}}{N_i^*}$$

$$= - \frac{g_{m2} \cdot R_{eq2} \cdot N_{bc}}{N_i^* \cdot \frac{r_{\pi}}{R_x + R_{\pi}}}$$

$$= - 391 \frac{\text{mA}}{\text{V}} \cdot \frac{769}{833} \cdot \frac{350}{350}$$

$$A_{v2} = -234 - 216$$

$$r_{oc} = 10 \text{ K}\Omega$$

$$R_o = 1 \text{ K} // 10 \text{ K} = 0,909$$

$$A_v = 0,3 \cdot (-234) = -65$$

$$v_s = A_v \cdot \frac{R_i}{R_i + R_{gen}} = -65 \cdot \frac{78k}{79k} = -64$$

Parte c

Saco el csp y me fijo que resistencia ve:

$$R_{eq} = 1k + 78k = 79k$$

$$\tau = C \cdot R_{eq} = 1\mu F \cdot 79k = 0,079s$$

$$f_{L1} = 2,01Hz$$

Para el csp 2

$$R_{eq} = 300\Omega // \left(\frac{1}{\frac{1}{g_m} + r_x + r_{\pi}} \right)$$

β


$$R_{eq2} = 300 // \frac{1192}{\beta}$$

$$R_{eq} = 11,54$$

$$\tau = 100\mu \cdot 12n = 1,2m$$

$$f_{L2} = 132,6$$

es el mayor
el que fija

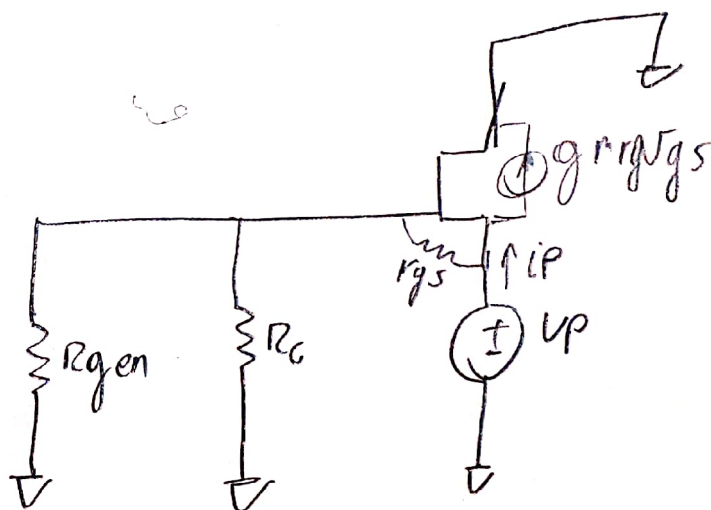

$$R_{os} = R_{gen} // R_g + r_{gs}$$

$$\beta F E$$

$$= 987,5 + r_{gs}$$

$$\beta F E g_m r_{gs}$$

$$= \frac{987,5}{g_m r_{gs}} + \frac{r_{gs}}{r_{gs} g_m}$$

$$= \frac{1}{g_m}$$