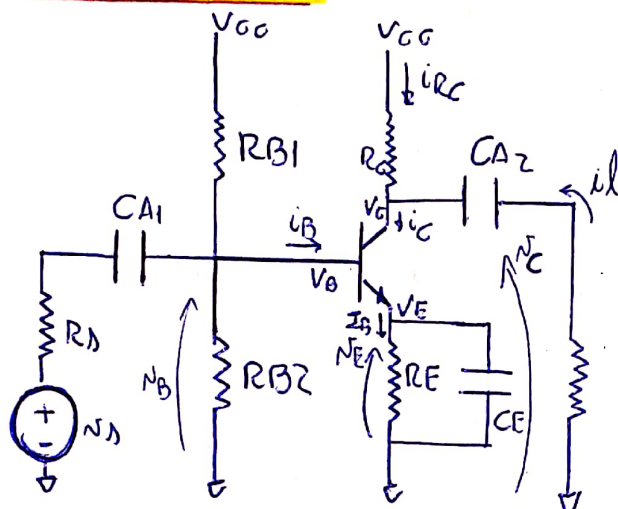


Ejercicio C-5

NTBJ : BC548B



$$V_{CC} = 18V$$

$$R_C = 3K$$

$$R_E = 1K$$

$$R_L = 2K$$

$$R_{B1} = 600K$$

$$R_{B2} = 120K$$

$$\beta = [200, 450] \quad 290 \text{ típico}$$


$$V_{BE_{on}} = [0,55; 0,7]$$

$$V_{CEk} = 0,6$$

$$I_{Cmin} = 0,2mA$$

$$R_D = 50\Omega$$

Calculo de punto de reposo

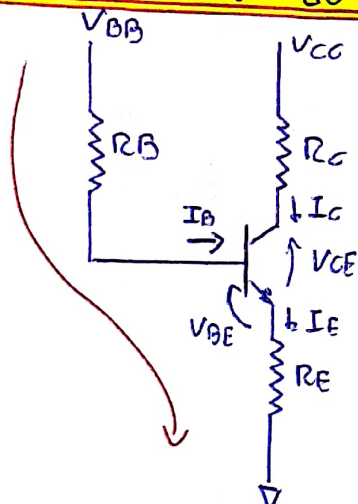

$$V_{BB} = V_{CC} \cdot \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} = 3V$$

$$R_B = \frac{R_{B1} \cdot R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} = 100K\Omega$$

$$V_{BB} - I_B \cdot R_B - V_{BE} - I_C \cdot R_E = 0$$

$$V_{BB} - V_{BE} = I_C \left(R_E + \frac{R_B}{\beta} \right)$$

$$I_C = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_E + \frac{R_B}{\beta}}$$

Considerando solo dispersion del β

$$V_{BE} = 0,7$$

$$I_{CQmax} = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_E + \frac{R_B}{\beta_{max}}} = 1,88mA$$

$$I_{BQmin} = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{\beta_{max} R_E + R_B} = 4,2\mu A$$

$$I_{CQmin} = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_E + \frac{R_B}{\beta_{min}}} = 1,53mA$$

$$I_{BQma} = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{\beta_{min} R_E + R_B} = 71\mu A$$

Considerando solo dispersion VBE

$$\beta = 290$$

$$I_{CQ\max} = \frac{V_{BB} - V_{BE\min}}{R_E + \frac{R_B}{\beta}} = 1,82 \text{ mA}$$

$$I_{BQ\max} = \frac{V_{BB} - V_{BE\min}}{\beta R_E + R_B} = 6,3 \mu\text{A}$$

$$I_{CQ\min} = \frac{V_{BB} - V_{BE\max}}{R_E + \frac{R_B}{\beta}} = 1,71 \text{ mA}$$

$$I_{BQ\min} = \frac{V_{BB} - V_{BE\max}}{\beta R_E + R_B} = 5,9 \mu\text{A}$$

considerando dispersion de β y VBE

$$I_{CQ\max} = \frac{V_{BB} - V_{BE\min}}{R_E + \frac{R_B}{\beta_{\max}}} = 2 \text{ mA}$$

$$I_{CQ\min} = \frac{V_{BB} - V_{BE\max}}{\beta_{\max} R_E + R_B} = 4,2 \mu\text{A}$$

$$I_{Q\min} = \frac{V_{BB} - V_{BE\max}}{R_E + \frac{R_B}{\beta_{\min}}} = 1,53 \text{ mA}$$

$$I_{CQ\max} = \frac{V_{BB} - V_{BE\min}}{\beta_{\min} R_E + R_B} = 8,2 \mu\text{A}$$

considerando parametros tipicos

$$\beta = 290 \quad V_{BE} = 0,63$$

$$I_{CQ} = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_E + \frac{R_B}{\beta}} = 1,76 \text{ mA}$$

$$I_{BQ} = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{\beta R_E + R_B} = 6,08 \mu\text{A}$$

$$V_E = I_{EQ} \cdot R_E \approx I_{CQ} \cdot R_E = 1,76 \text{ V}$$

$$V_C = V_{CC} - I_C \cdot R_C = 12,72 \text{ V}$$



$$V_B = I_{EQ} \cdot R_E + V_{BE} = 2,39 \text{ V}$$

calculo de VCEQ

$$V_{CC} - I_{CQ} R_C - V_{CEQ} - I_E R_E = 0$$

$$V_{CC} - I_{CQ} \left(R_C + R_E \left(1 + \frac{1}{\beta} \right) \right) = V_{CEQ}$$

$$V_{CEQ} = 10,96 \text{ V}$$

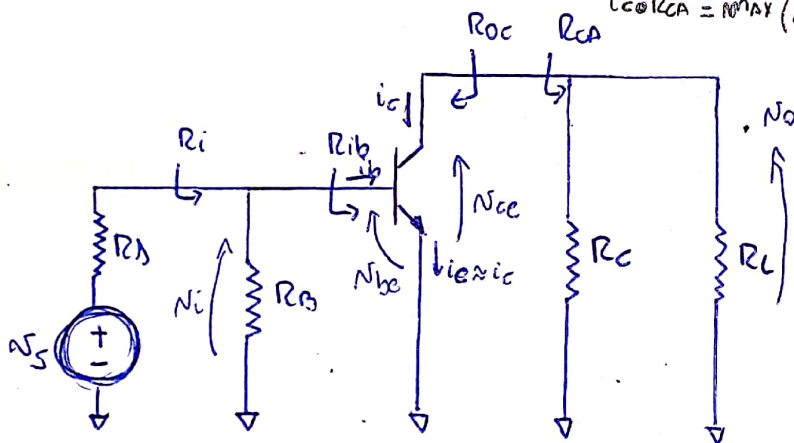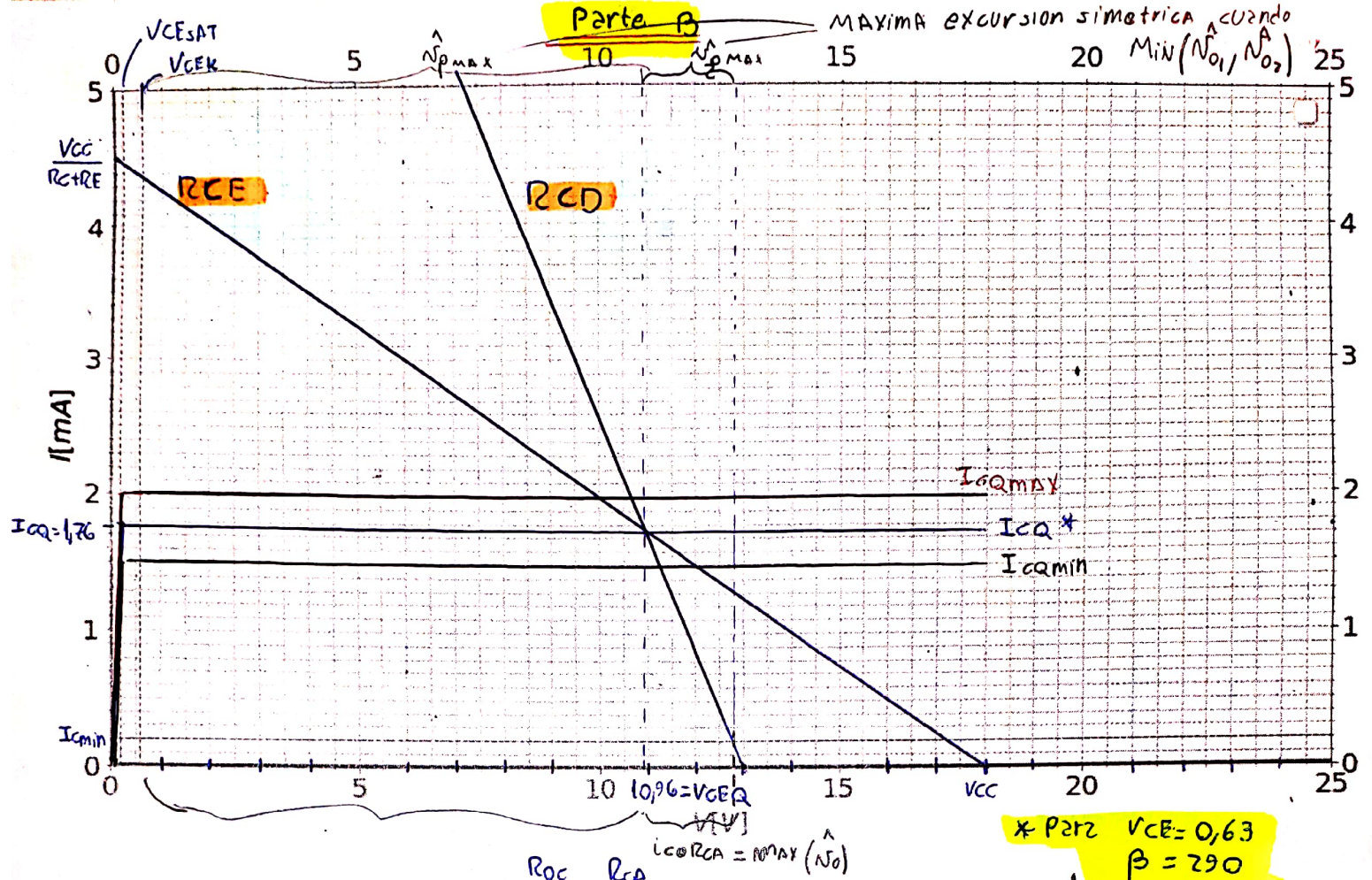

$$R_{CA} = R_C // R_L$$

$$R_{CA} = 1.2K\Omega$$

$$g_m = \frac{I_{CQ}}{V_{th}} = 68 \text{ mS}$$

$$r_{\pi} = \frac{\beta}{g_m} = 4.3K$$

$$N_{ce} + I_C \cdot R_{CA} = 0$$

$$\text{Pendiente } R_{CD} \leftarrow \frac{N_{ce}}{R_{CA}} = I_C$$

$$R_{CD}: I = -\frac{V}{1.2K} + 10.9mA$$

$$V_{i_{min}=0.2mA} \Rightarrow 0.2mA = -\frac{V_{icmin}}{1.2K} + 10.9mA$$

$$V_{icmin} = 12.84V$$

$$N_{01} = |V_{CEQ} - V_{CEK}| = |10.96V - 0.6V| = 10.36V$$

$$N_{02} = |V_{CEQ} - V_{icmin}| = |10.96V - 12.84V| = 1.88V$$

$$N_{0MAX} = \min[10.36V, 1.88V] = 1.88V$$

$$N_{0EFF} = N_{ceff} = \frac{1.88V}{\sqrt{2}} = 1.33V$$

Parte D

$$\frac{V_o}{V_i} = A_v = - \frac{g_m \cdot \cancel{V_{be}} \cdot R_{CA}}{\cancel{V_i}} = - 68 \text{ mS} \cdot 1,2 \text{ k} = 81,6$$

$$V_o = - g_m \cdot V_{be}^{N_i} \cdot R_{CA}$$

$$V_i = - \frac{V_o}{g_m \cdot R_{CA}} \quad \text{Però } V_{o\text{max}} \Rightarrow |V_{i\text{max}}| = \left| \frac{1,88 \text{ V}}{68 \text{ mS} \cdot 1,2 \text{ k}} \right|$$


$$V_{i\text{max}} = 23,04 \text{ mV} < V_{TH} \quad \text{Aunque es comparable por lo que va haber problemas de Alinealidad}$$

$$V_{i\text{effmax}} = \frac{23,04 \text{ mV}}{\sqrt{2}} = 16,29 \text{ mV}$$

Parte e

$$R_{ib} = r_{\pi} = 4,3 \text{ k} \quad R_B = 100 \text{ k}$$
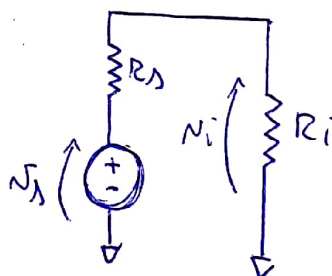
$$R_i = R_{ib} \parallel R_B = 4,12 \text{ k}$$



$$V_i = V_N \cdot \frac{R_i}{R_i + R_N}$$


$$V_N = V_i \cdot \frac{R_i + R_N}{R_i}$$

$$\text{Però } V_{i\text{max}} = 23,04 \text{ mV}$$

$$V_N = 23,04 \text{ mV} \cdot \frac{4,12 \text{ k} + 50 \Omega}{4,12 \text{ k}}$$

$$V_N = 23,32 \text{ mV}$$
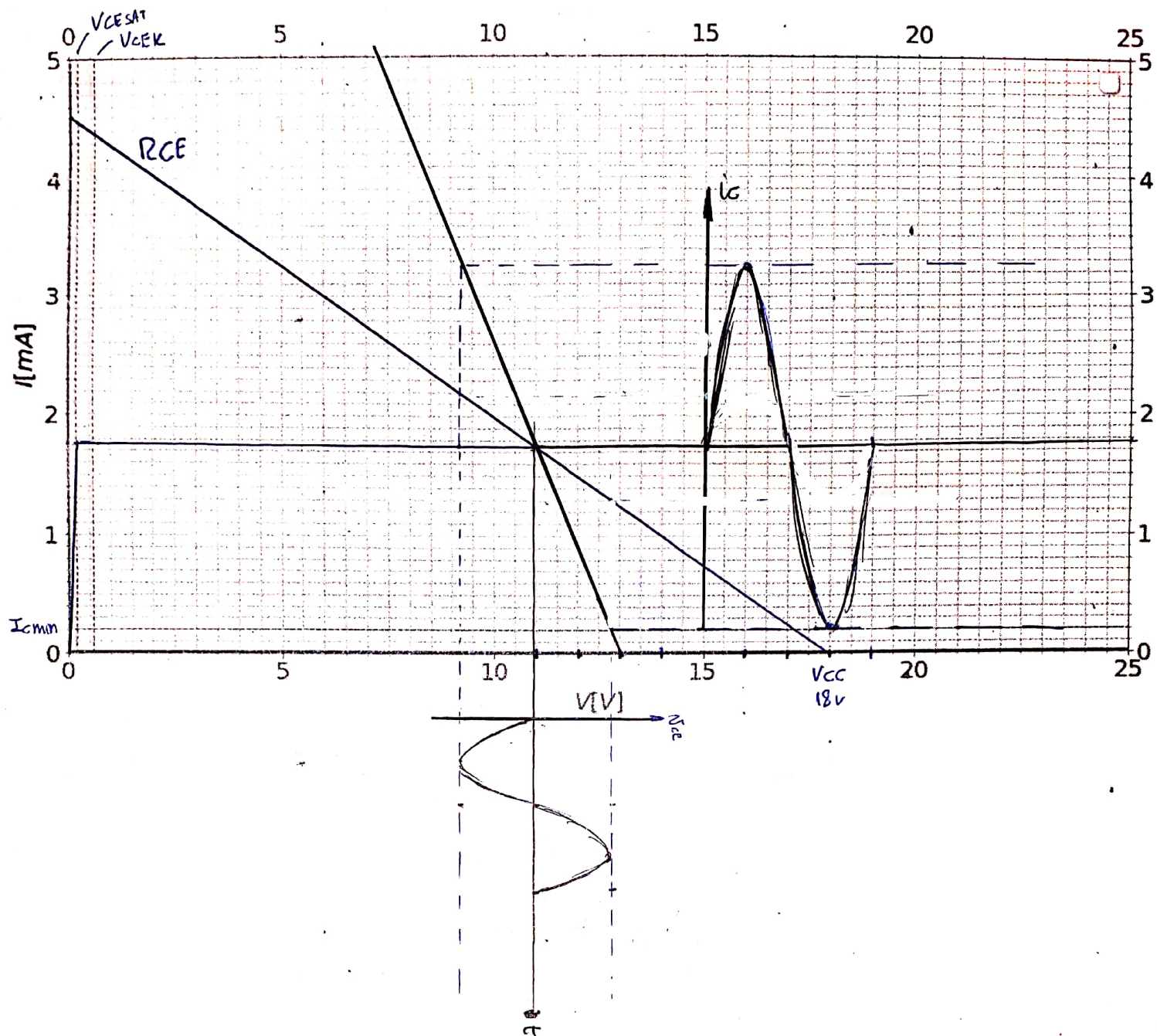
$$V_{N\text{eff}} = \frac{23,32 \text{ mV}}{\sqrt{2}} = 16,5 \text{ mV}$$



PARTIE F

